



Laboratório Digital I

Relatório da experiência 2

Professores:

Paulo Sergio Cugnasca

Edson Midorikawa

Integrantes da T3BB3:

Arthur Pires da Fonseca - 10773096

Lucas Lopes de Paula Junior - 9344880

Introdução

Neste experimento, faremos a simulação de um circuito contador de 8 bits usando uma placa FPGA (Altera DE0-CV) para implementar os circuitos lógicos descritos em VHDL fornecidos de antemão à dupla.

Atividade 1 - Estudo de descrições VHDL

Foram analisadas duas descrições VHDL, os arquivos contador_163.vhd e contador8bits.vhd. Cada linha do código deles foi comentada, a fim de descrever qual a respectiva função.

contador_163.vhd

```
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16 use IEEE.numeric_std.all;
17
18 entity contador_163 is -- declaração da entidade contador_163 (imagine como uma "caixa preta")
19     port (
20         clock    : in  std_logic; -- entrada clock do tipo std_logic
21         clr, ld   : in  std_logic; -- entradas clr (clear) e ld (load) do tipo std_logic
22         ent, enp  : in  std_logic; -- entradas ent e enp (enable T e P) do tipo std_logic
23         D         : in  std_logic_vector (3 downto 0); -- entrada D (data) de 4 bits do tipo std_logic_vector
24         Q         : out std_logic_vector (3 downto 0); -- saída Q de 4 bits do tipo std_logic_vector
25         rco       : out std_logic -- saída rco (Ripple Carry Out) do tipo std_logic
26     );
27 end contador_163; -- fim da declaração da entidade contador_163
28
29 architecture comportamental of contador_163 is -- início da declaração da arquitetura da entidade contador_163
30     signal IQ: integer range 0 to 15; -- sinal (fio) do tipo integer assumindo valores de 0 a 15
31 begin
32
33     process (clock,clr,ld,ent,enp,IQ) -- processo (sequencial) e lista de sensibilidade
34         --(se um desses sinais mudar o processo é ativado)
35     begin
36
37         if clock'event and clock='1' then -- se for detectada uma borda de subida, então
38             if clr = '0' then -- se o clear estiver ativo baixo, então
39                 IQ <= 0; -- o sinal IQ assume valor 0
40             elsif ld = '0' then --se não (clr != '0'), se load for ativo baixo, então
41                 IQ <= to_integer(unsigned(D)); -- IQ recebe o valor da entrada D (conversão de tipos é necessária)
42             elsif ent = '1' and enp = '1' then -- se não (ld != '0'), se ent e enp forem ativos alto, então
43                 if IQ = 15 then -- se o sinal IQ for 15, então
44                     IQ <= 0; --sinal IQ assume 0
45                 else -- caso contrário (IQ != 15)
46                     IQ <= IQ + 1; -- sinal IQ é incrementado de 1
47                 end if; -- fim das condições no caso de ent e enp estarem ativos alto
48             else -- caso contrário (nenhuma das condições para clr, ld, ent e enp)
49                 IQ <= IQ; --sinal IQ continua o mesmo pois assume o valor do último estado (sem mudança)
50             end if; -- fim das condições para as entradas
51         end if; -- fim das condições caso em que a borda de subida é detectada
52
53         if IQ = 15 and ENT = '1' --se o sinal IQ = 15 e ENT = 1
54             then rco <= '1'; -- sinal rco assume valor 1 (usado para cascadeamento)
55         else -- caso contrário
56             rco <= '0'; -- rco = 0
57         end if; --fim da detecção de "overflow"
58
59         Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length)); --saída Q assume o valor do sinal IQ
60                                     --(conversão de tipo e adaptação de comprimento
61                                     --são necessários)
62
63     end process; --fim do processo
```

```

56     rco <= '0'; -- rco = 0
57 end if; --fim da detecção de "overflow"
58
59 Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length)); --saída Q assume o valor do sinal IQ
60 --(conversão de tipo e adaptação de comprimento
61 --são necessários)
62
63 end process; --fim do processo
64 end comportamental; -- fim da declaração da arquitetura comportamental
65
66
67 --1) A saída Q deve variar de 0 a 15. Quais linhas de código VHDL confirmam este intervalo de valores?
68 --     Linha 30 e também as 42 e 43 DESTE código.
69
70 --2) O sinal de CLEAR é síncrono e ativo em baixo. Quais linhas de código VHDL confirmam esta característica?
71 --     Linhas 36 e 37.
72
73 --3) Este componente é sensível a borda de subida do sinal de clock.
74 --Quais linhas de código VHDL confirmam esta característica?
75 --     Linha 36.
76
77 --4) Os sinais ENT e RCO devem ser usados para cascadeamento de contadores.
78 --Quais linhas de código VHDL confirmam esta característica?
79 --     Linhas 52 até 56.

```

contador8bits.vhd

```

15 library IEEE;
16 use IEEE.std_logic_1164.all;
17 use IEEE.numeric_std.all;
18
19 entity contador8bits is --declaração da entidade contador8bits (imagine uma "caixa preta")
20     port (
21         clock : in std_logic; --entrada clock do tipo std_logic
22         zera : in std_logic; --entrada zera do tipo std_logic
23         conta : in std_logic; --entrada conta do tipo std_logic
24         Q : out std_logic_vector (7 downto 0); --saída Q de 8 bits do tipo std_logic_vector
25         rco : out std_logic -- saída rco do tipo std_logic
26     );
27 end contador8bits; --fim da declaração da entidade contador8bits
28
29 architecture estrutural of contador8bits is --declaração da arquitetura estrutural da entidade contador8bits
30
31     component contador_163 --declaração do componente contador_163 (ver arquivo contador_163.vhd para mais detalhes)
32     port (
33         clock : in std_logic;
34         clr, ld : in std_logic;
35         ent, enp : in std_logic;
36         D : in std_logic_vector (3 downto 0);
37         Q : out std_logic_vector (3 downto 0);
38         rco : out std_logic
39     );

```


```

40 end component; --fim da declaração do componente contador_163
41
42 signal s_rco : std_logic; --sinal (fio) s_rco to tipo std_logic
43 signal s_Q : std_logic_vector (7 downto 0); --sinal (fio) s_Q de 8 bits do tipo std_logic_vector
44
45 begin
46     --CONT1 é uma instância do componente contador_163
47     CONT1: contador_163 port map ( clock=>clock, --conecta a entrada clock do componente CONT1 (contador_163) à entrada
48                                     --clock da entidade (contador8bits)
49                                     clr=>zera, --conecta a entrada clr do componente à entrada zera da entidade
50                                     ld=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ld do componente
51                                     ent=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ent do componente menos significativo
52                                     enp=>conta, --conecta a entrada enp do componente à entrada conta da entidade
53                                     D=>"1111", --liga o sinal "1111" (4 bits) à entrada D (4 bits) do componente CONT1
54                                     Q=>s_Q(3 downto 0), --conecta a saída Q (4 bits) do componente ao sinal s_Q (4 bits menos significativos)
55                                     rco=>s_rco --conecta a saída rco do componente menos significativo ao sinal s_rco
56     ); --fim da declaração do componente
57
58     --CONT2 é uma OUTRA instância do componente contador_163
59     CONT2: contador_163 port map ( clock=>clock, --conecta a entrada clock do componente CONT2 (contador_163) à entrada
60                                     --clock da entidade (contador8bits)
61                                     clr=>zera, --conecta a entrada clr do componente à entrada zera da entidade
62                                     ld=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ld do componente
63                                     ent=>s_rco, --liga o sinal s_rco à entrada ent do componente mais significativo
64                                     enp=>conta, --conecta a entrada enp do componente à entrada conta da entidade
65
66                                     D=>"1111", --liga o sinal "1111" (4 bits) à entrada D (4 bits) do componente CONT2
67                                     Q=>s_Q(7 downto 4), --conecta a saída Q (4 bits) do componente ao sinal s_Q (4 bits mais significativos)
68                                     rco=>rco --conecta a saída rco do componente mais significativo à saída rco da arquitetura
69     );
70
71     Q <= s_Q; --saída Q da entidade recebe o sinal s_Q de 8 bits
72 end estrutural; --fim da arquitetura estrutural
73
74
75 --1) A saída Q do contador de 8 bits deve variar de 0 a 255. Como isto pode ser confirmado pelo grupo?
76 -- Os 8 bits do contador são controlados pelos componentes CONT1 (4 bits menos significativos) e
77 -- CONT2 (4 bits mais significativos). Como são instâncias do componente contador_163, cada um deles
78 -- assume individualmente valores de 0 a F (base hexadecimal). Por tanto, o maior número representável
79 -- é FF, ou seja,  $15 \cdot (16^1) + 15 \cdot (16^0) = 255$ .
80
81 --2) O contador de 8 bits é composto pelo cascadeamento de dois contadores 74163.
82 --Qual componente interno da descrição se refere ao dígito hexadecimal mais significativo (CONT1 ou CONT2)?
83 -- De acordo com a descrição, e como já mencionado antes,
84 -- CONT2 é responsável pelo dígito hexadecimal mais significativo.
85
86 --3) Os sinais ENT e RCO são usados para cascadeamento dos contadores. Quais linhas de código VHDL estrutural
87 --mostram esta ligação de sinais? Quais sinais internos VHDL são usados neste cascadeamento?
88 -- As linhas 50, 54, 61 e 65 DESTE código mostram esta ligação.
89 -- O sinal interno usado no cascadeamento é o s_rco do tipo std_logic.

```


Atividade 2 - Simulação de circuitos em VHDL

 Usando o *software* Intel Quartus Prime, simulamos o comportamento do circuito descrito pelo arquivo contador_163.vhd, os resultados são mostrados abaixo.



A simulação representou adequadamente a descrição VHDL, o sinal RCO apenas é ativado quando a saída Q vale 15 e o sinal ENT é 1.

Resumo de funcionamento do circuito: O contador de 8 bits é feito a partir de 2 contadores 74163 de 4 bits, que ficam cascadeados. Cada contador por si só afere valores de 0 a 15 (decimal) e quando cascadeados em dupla de 0 a 255. O efeito da cascata possibilita que um contador controle os 4 bits menos significativos e o outro os 4 mais significativos. O contador de 8 bits é síncrono e sensível à borda de subida do clock, assim como seus componentes de 4 bits do qual é formado.

 

Atividade 3 - Simulação e síntese do Circuito Contador de 8 bits

Esta é a relação entre os sinais da descrição VHDL e os componentes da placa FPGA que usaremos na experiência:



sinal	pino
clock	botão KEY0
zera	chave SW0
conta	chave SW1
Q	<i>leds</i> LEDR[0] a LEDR[7]
rco	<i>led</i> LEDR[9]

Plano de testes

Teste	Passos	Resultado observado
zerar saída Q	~CLR (L), CLK	todos os LEDs se apagaram
contar de 0 a 15	~CLR (H), ~LOAD (H), ENP (H), ENT (H), 15 * CLK	configuração dos LEDs -> 00001111
contar de 15 a 20	~CLR (H), ~LOAD (H), ENP (H), ENT (H), 5 * CLK	configuração dos LEDs -> 00010100
desativar ENP	~ENP(L), CLK	nenhuma mudança nos LEDs
desativar ENT	~ENT(L), CLK	todos os LEDs se apagaram
reativar ENP e ENT	~ENP(H), ENT(H), CLK	configuração dos LEDs -> 00000001
contar até 255	~CLR (H), ~LOAD (H), ENP (H), ENT (H), 5 * CLK	todos os LEDs se ligaram
contar mais uma vez	CLK	todos os LEDs se apagaram

Com os resultados observados, podemos concluir que o funcionamento do circuito emulado pelo FPGA está funcionando da forma esperada.

A execução do plano de testes resultou nas seguintes formas de onda:

  

Atividade 4 - Desafio

Foi solicitada uma modificação no circuito da experiência: criar um arquivo VHDL capaz de descrever um circuito contador capaz de ligar os *displays* da placa FPGA.

Criamos o arquivo `exp2_desafio.vhd` para descrever o novo circuito, adicionamos duas entradas nele para permitir a inicialização de valores através de um sinal externo.

Simulamos tanto a contagem o como o carregamento dos valores no Intem Quartus Prime. Para isso foi necessária a modificação da entidade do VHDL contador8bits e do `exp2_desafio`. As mudanças e as simulações são amostradas abaixo:

contador8bits.vhd (modificado)


```
16 library IEEE;
17 use IEEE.std_logic_1164.all;
18 use IEEE.numeric_std.all;
19
20 entity contador8bits is --declaração da entidade contador8bits (imagine uma "caixa preta")
21   port (
22     clock : in std_logic; --entrada clock do tipo std_logic
23     zera : in std_logic; --entrada zera do tipo std_logic
24     conta : in std_logic; --entrada conta do tipo std_logic
25     Q : out std_logic_vector (7 downto 0); --saída Q de 8 bits do tipo std_logic_vector
26     rco : out std_logic; -- saída rco do tipo std_logic
27     load : in std_logic; -- entrada load do tipo std_logic
28     init : in std_logic_vector(7 downto 0) --entrada init de 8 bits do tipo std_logic_vector
29   );
30 end contador8bits; --fim da declaração da entidade contador8bits
31
32 architecture estrutural of contador8bits is --declaração da arquitetura estrutural da entidade contador8bits
33
34   component contador_163 --declaração do componente contador_163 (ver arquivo contador_163.vhd para mais detalhes)
35     port (
36       clock : in std_logic;
37       clr, ld : in std_logic;
38       ent, enp : in std_logic;
39       D : in std_logic_vector (3 downto 0);
40       Q : out std_logic_vector (3 downto 0);
41       rco : out std_logic
42     );
43   end component; --fim da declaração do componente contador_163
44   signal s_rco : std_logic; --sinal (fio) s_rco to tipo std_logic
45   signal s_Q : std_logic_vector (7 downto 0); --sinal (fio) s_Q de 8 bits do tipo std_logic_vector
46   signal initialValue : std_logic_vector(7 downto 0);
47
48   begin
49
50     initialValue <= init;
51
52     --CONT1 é uma instância do componente contador_163
53     CONT1: contador_163 port map ( clock=>clock, --conecta a entrada clock do componente CONT1 (contador_163) à entrada
54                                   --clock da entidade (contador8bits)
55                                   clr=>zera, --conecta a entrada clr do componente à entrada zera da entidade
56                                   -- ld=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ld do componente
57                                   ld => load,
58                                   ent=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ent do componente menos significativo
59                                   enp=>conta, --conecta a entrada enp do componente à entrada conta da entidade
60                                   D=>initialValue(3 downto 0), --liga o sinal "1111" (4 bits) à entrada D (4 bits) do componente CONT1
61                                   Q=>s_Q(3 downto 0), --conecta a saída Q (4 bits) do componente ao sinal s_Q (4 bits menos significativos)
62                                   rco=>s_rco --conecta a saída rco do componente menos significativo ao sinal s_rco
63     ); --fim da declaração do componente
64
65     --CONT2 é uma OUTRA instância do componente contador_163
66     CONT2: contador_163 port map ( clock=>clock, --conecta a entrada clock do componente CONT2 (contador_163) à entrada
67                                   --clock da entidade (contador8bits)
68                                   clr=>zera, --conecta a entrada clr do componente à entrada zera da entidade
69                                   -- ld=>'1', --liga o sinal lógico '1' à entrada ld do componente
70                                   ld => load,
71                                   ent=>s_rco, --liga o sinal s_rco à entrada ent do componente mais significativo
72                                   enp=>conta, --conecta a entrada enp do componente à entrada conta da entidade
73                                   D=>initialValue(7 downto 4), --liga o sinal "1111" (4 bits) à entrada D (4 bits) do componente CONT2
74                                   Q=>s_Q(7 downto 4), --conecta a saída Q (4 bits) do componente ao sinal s_Q (4 bits mais significativos)
75                                   rco=>rco --conecta a saída rco do componente mais significativo à saída rco da arquitetura
76     );
77
78     Q <= s_Q; --saída Q da entidade recebe o sinal s_Q de 8 bits
79
80   end estrutural; --fim da arquitetura estrutural
81
82
```

exp2_desafio.vhd

```

19 library IEEE;
20 use IEEE.std_logic_1164.all;
21 use IEEE.numeric_std.all;
22
23 entity exp2_desafio is
24     port (
25         clockxp      : in std_logic;
26         zeraxp       : in std_logic;
27         contador      : in std_logic;
28         display0      : out std_logic_vector(6 downto 0);
29         display1      : out std_logic_vector(6 downto 0);
30         rcoxp         : out std_logic;
31         loadxp        : in std_logic;
32         inicializador  : in std_logic_vector(7 downto 0)
33     );
34 end exp2_desafio;
35
36 architecture arch of exp2_desafio is
37     component contador8bits is
38     port (
39         clock : in std_logic;
40         zera  : in std_logic;
41         conta : in std_logic;
42         Q      : out std_logic_vector (7 downto 0);
43         rco    : out std_logic;
44         load   : in std_logic;
45         init   : in std_logic_vector(7 downto 0)
46     );
47 end component;
48
49     component hexa7seg is
50     port (
51         hexa : in std_logic_vector(3 downto 0);
52         sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
53     );
54 end component;
55
56     signal menos, mais : std_logic_vector(3 downto 0);
57     signal seg7_0, seg7_1 : std_logic_vector(6 downto 0);
58     signal Qaux : std_logic_vector(7 downto 0);
59
60 begin
61
62     mais <= Qaux(7 downto 4);
63     menos <= Qaux(3 downto 0);
64     --Qaux(7 downto 4) <= mais;
65     --Qaux(3 downto 0) <= menos;
66
67     cont8: contador8bits port map ( clock => clockxp,
68                                     zera => zeraxp,
69                                     conta => contador,
70                                     Q => Qaux,
71                                     rco => rcoxp,
72                                     load => loadxp,
73                                     init => inicializador
74                                     );
75
76     hex7_0: hexa7seg port map ( hexa => menos,
77                                 sseg => seg7_0
78                                 );
79
80     hex7_1: hexa7seg port map ( hexa => mais,
81                                 sseg => seg7_1
82                                 );
83
84     display0 <= seg7_0;
85     display1 <= seg7_1;
86
87 end architecture;

```

 

Simulações

 


Imagem: carregamento de valores

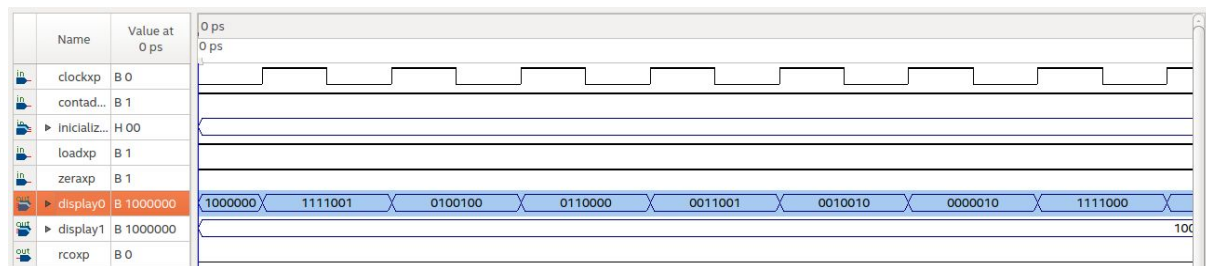


Imagem: contagem de valores (display menos significativo em evidência)

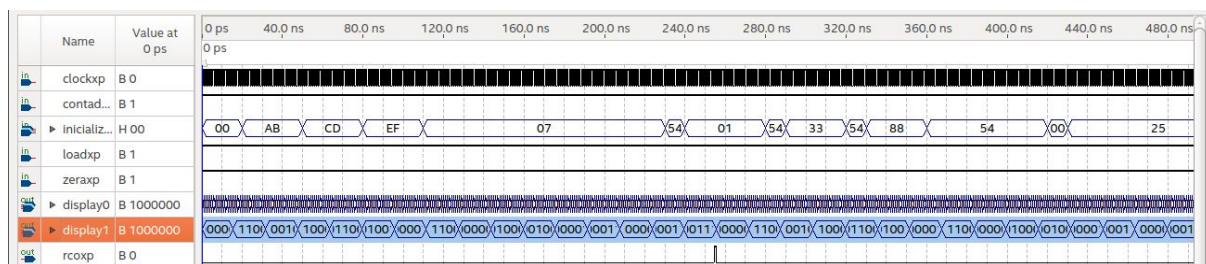


Imagem: contagem de valores (display mais significativo em evidência)

Mudamos um pouco a seleção de pinos da atividade anterior e adicionamos uma comunicação com os sinais de carregamento:

sinal	nome	número do pino
rcoxp	LEDR[9]	PIN_L1
display0[0]	HEX00	PIN_U21
display0[1]	HEX01	PIN_V21
display0[2]	HEX02	PIN_W22
display0[3]	HEX03	PIN_W21
display0[4]	HEX04	PIN_Y22
display0[5]	HEX05	PIN_Y21
display0[6]	HEX06	PIN_AA22
display1[0]	HEX10	PIN_AA20
display1[1]	HEX11	PIN_AB20
display1[2]	HEX12	PIN_AA19
display1[3]	HEX13	PIN_AA18
display1[4]	HEX14	PIN_AB18
display1[5]	HEX15	PIN_AA17
display1[6]	HEX16	PIN_U22
clockxp	KEY0	PIN_U7
zera	KEY1	PIN_W9
inicializador[0]	SW0	PIN_U13
inicializador[1]	SW1	PIN_V13
inicializador[2]	SW2	PIN_T13
inicializador[3]	SW3	PIN_T12
inicializador[4]	SW4	PIN_AA15
inicializador[5]	SW5	PIN_AB15
inicializador[6]	SW6	PIN_AA14
inicializador[7]	SW7	PIN_AA13
loadxp	SW8	PIN_AB13
contador	SW9	PIN_AB12

Teste	Passos	Resultado observado
zerar saída	~zera (L), clockxp	Display com valor 0x00
contar de 0 a 15	~zera (H), ~loadxp (H), contador (H), 15 * clockxp	Display com valor 0x0F
contar de 15 a 20	~zera (H), ~loadxp (H), contador (H), 5 * clockxp	Display com valor 0x14
inicializar valor 0xF7	~loadxp (L) ~inicializador = (LLLL_LHHH), clockxp	Display com valor 0x07
contar até 255	~zera (H), ~load (H), contador (H), 255 * clockxp	Display com valor 0xFF
contar mais uma vez	clockxp	Display com valor 0x00

Após o experimento

Resultados alcançados

Conseguimos entender como funciona o 74163 e como configurá-lo afim de formar um contador com maior capacidade à partir do cascadeamento de 2 ou mais deles. O desafio nos proporcionou a oportunidade de implementar o hardware na placa FPGA de forma ímpar, modificando algumas coisas como fora mostrado neste relatório. Tudo funcionou como o esperado e em concordância com as simulações.

Pontos positivos

Do nosso ponto de vista estamos entendendo, na prática, como funciona o projeto e implementação de hardware, bem como as etapas de simulação, teste e depuração, além de é claro, estudar o funcionamento e operação de CIs e placas FPGAs.

Lições aprendidas

A prática, organização e planejamento para se projetar um circuito digital (ou hardware) são coisas que andam juntas e vão além da técnica/teoria sobre como um componente funciona ou como combiná-los a fim de projetar outras coisas à partir destes.

“Se o seu esforço é pequeno você provavelmente não está focando na OPORTUNIDADE. Você provavelmente está focando na OBRIGAÇÃO.”